


SCHEMATIC – INPUTS (A-Ab B-Bb C-Cb)

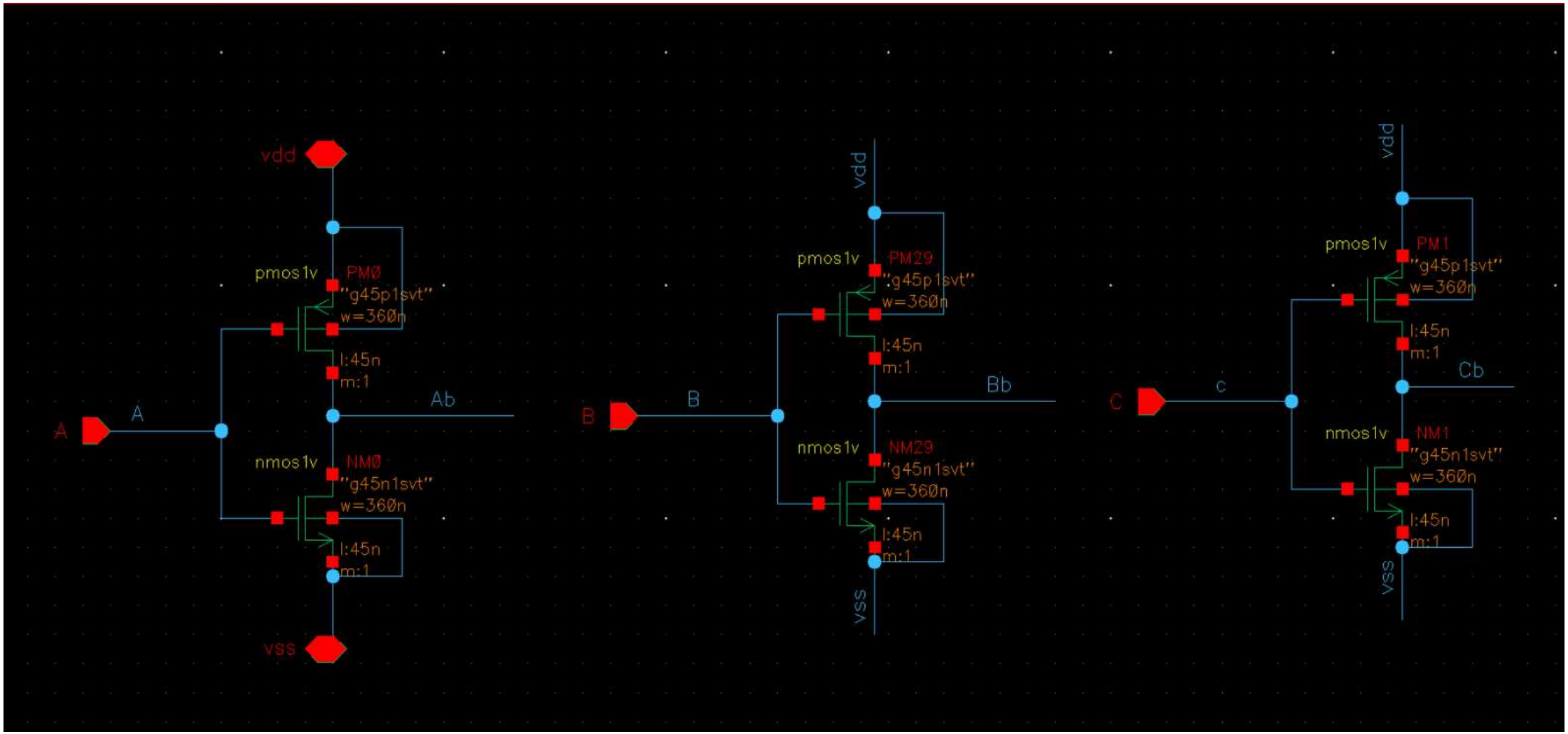


SCHEMATIC – INPUT X = A XOR B

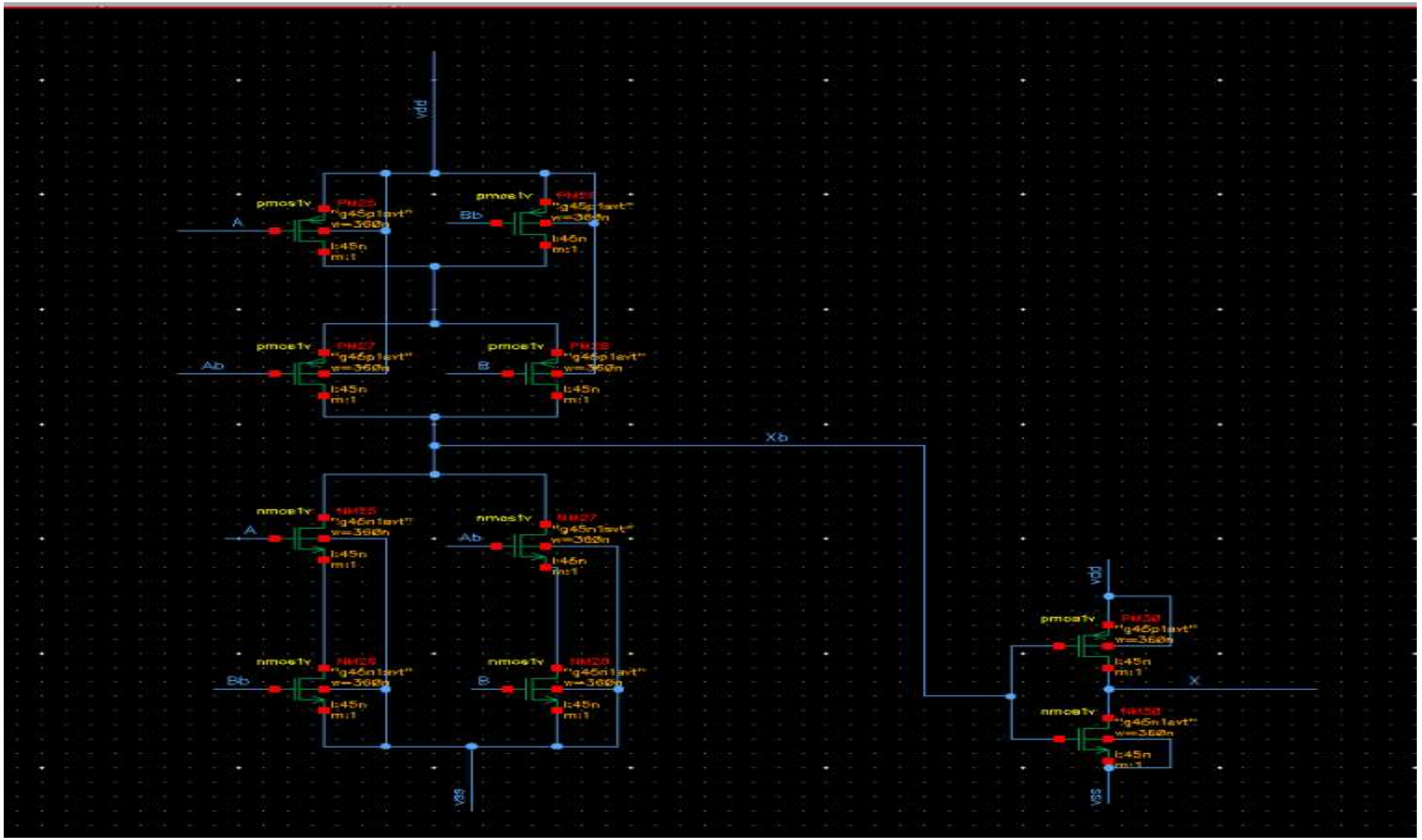


SCHEMATIC – INPUT Y = A.B

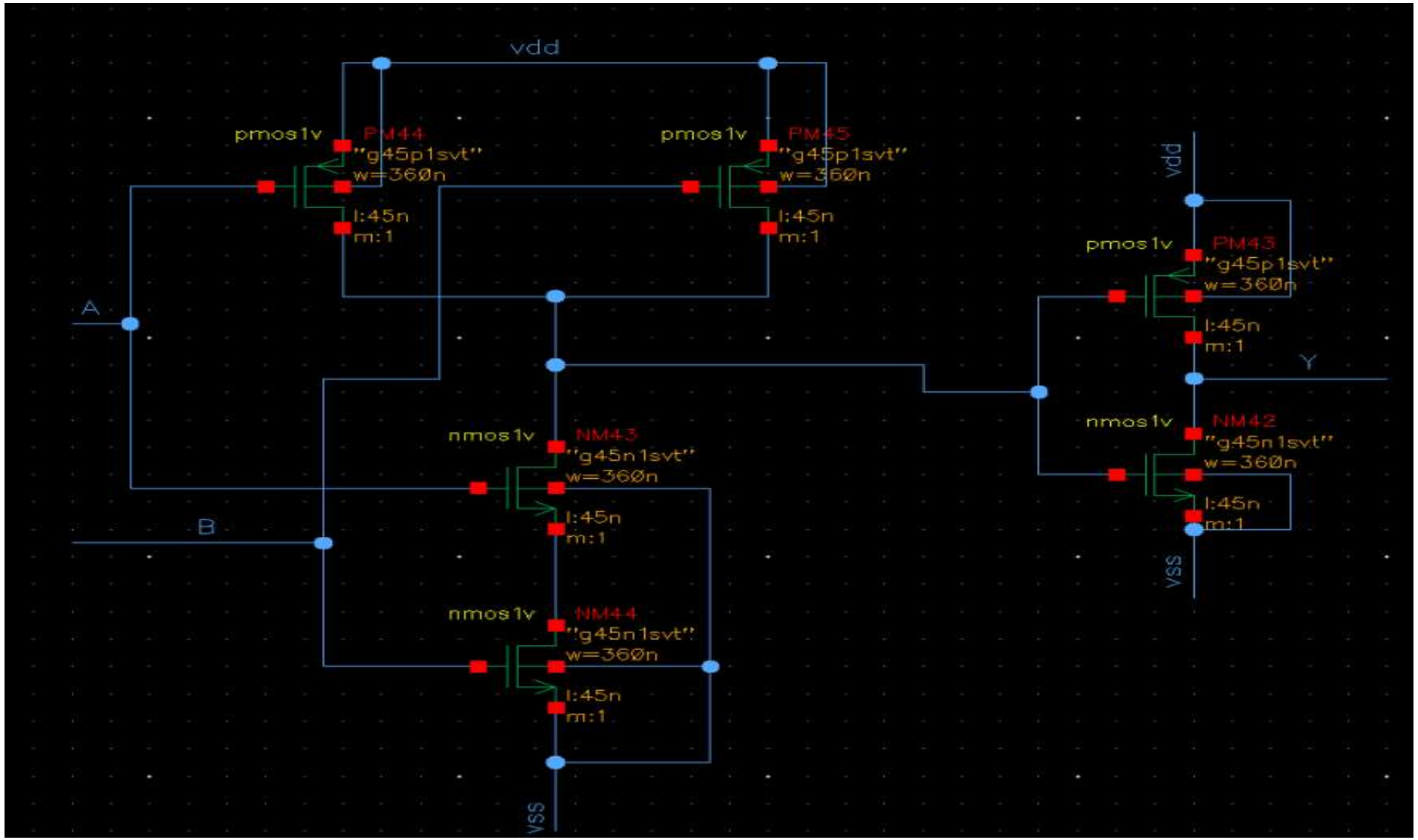


SCHEMATIC – INPUT Z = X.C

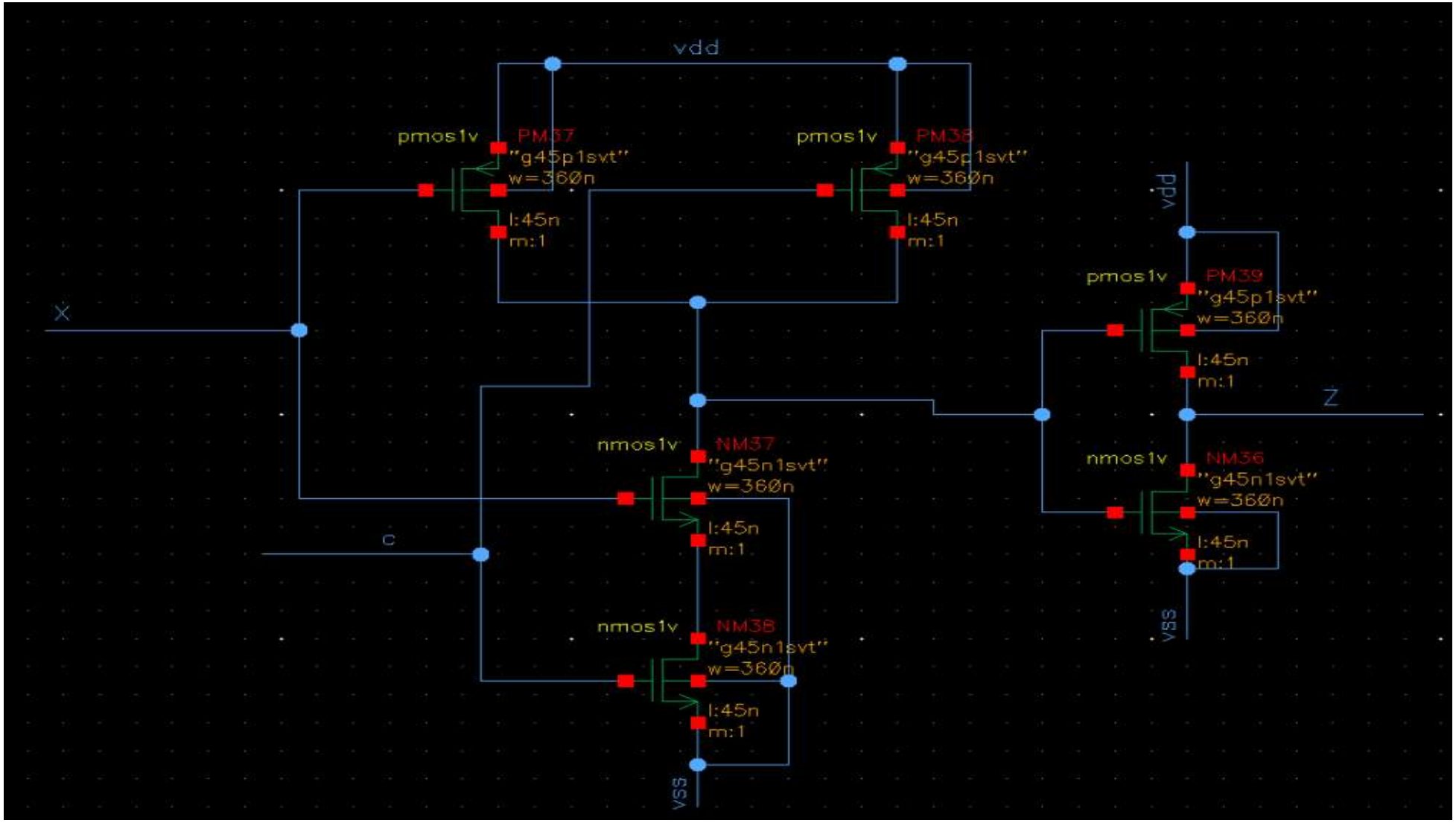


SCHEMATIC – FULL ADDER (SUM = X XOR C)

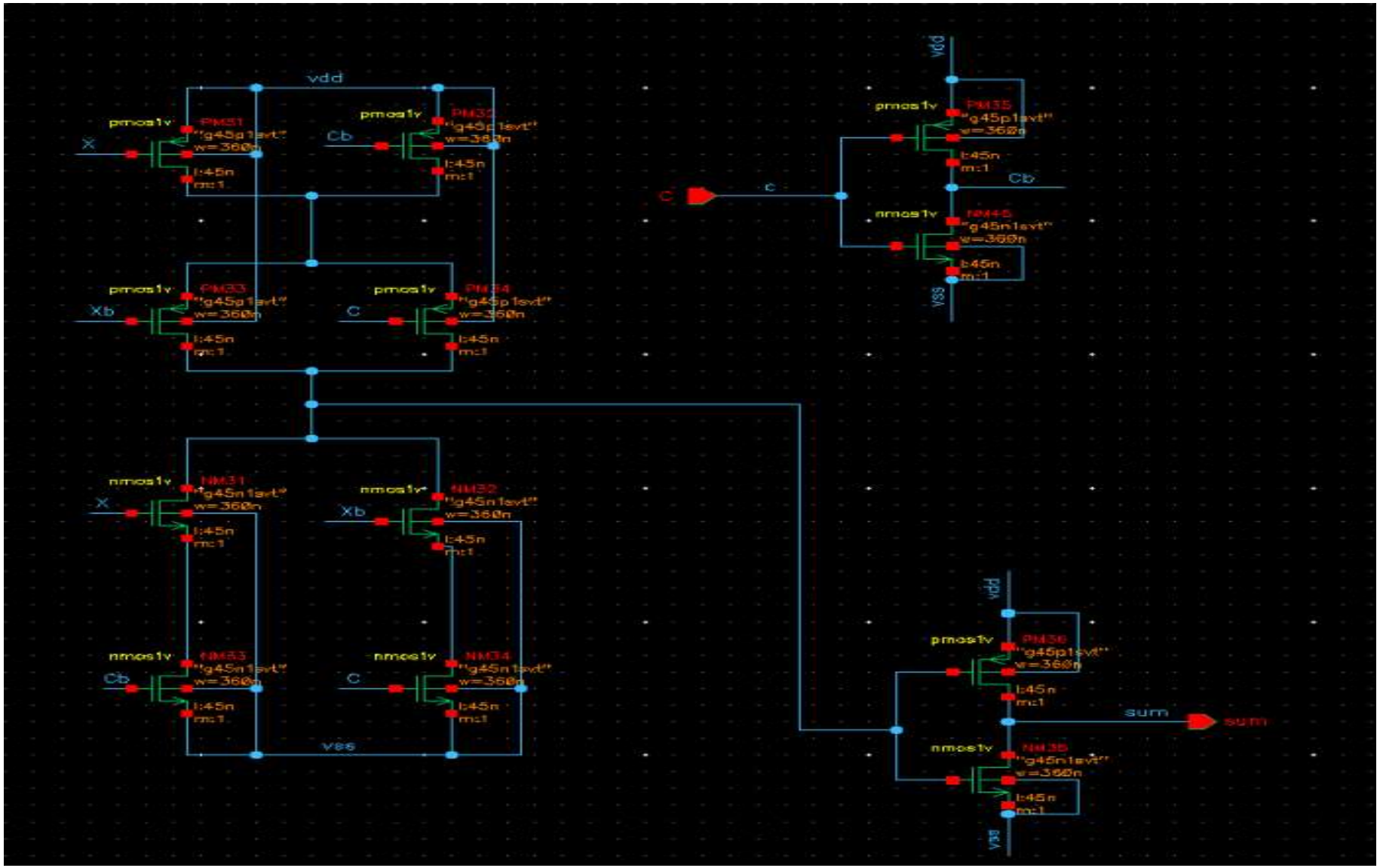

SCHEMATIC – FULL ADDER (CARRY = Z+Y)

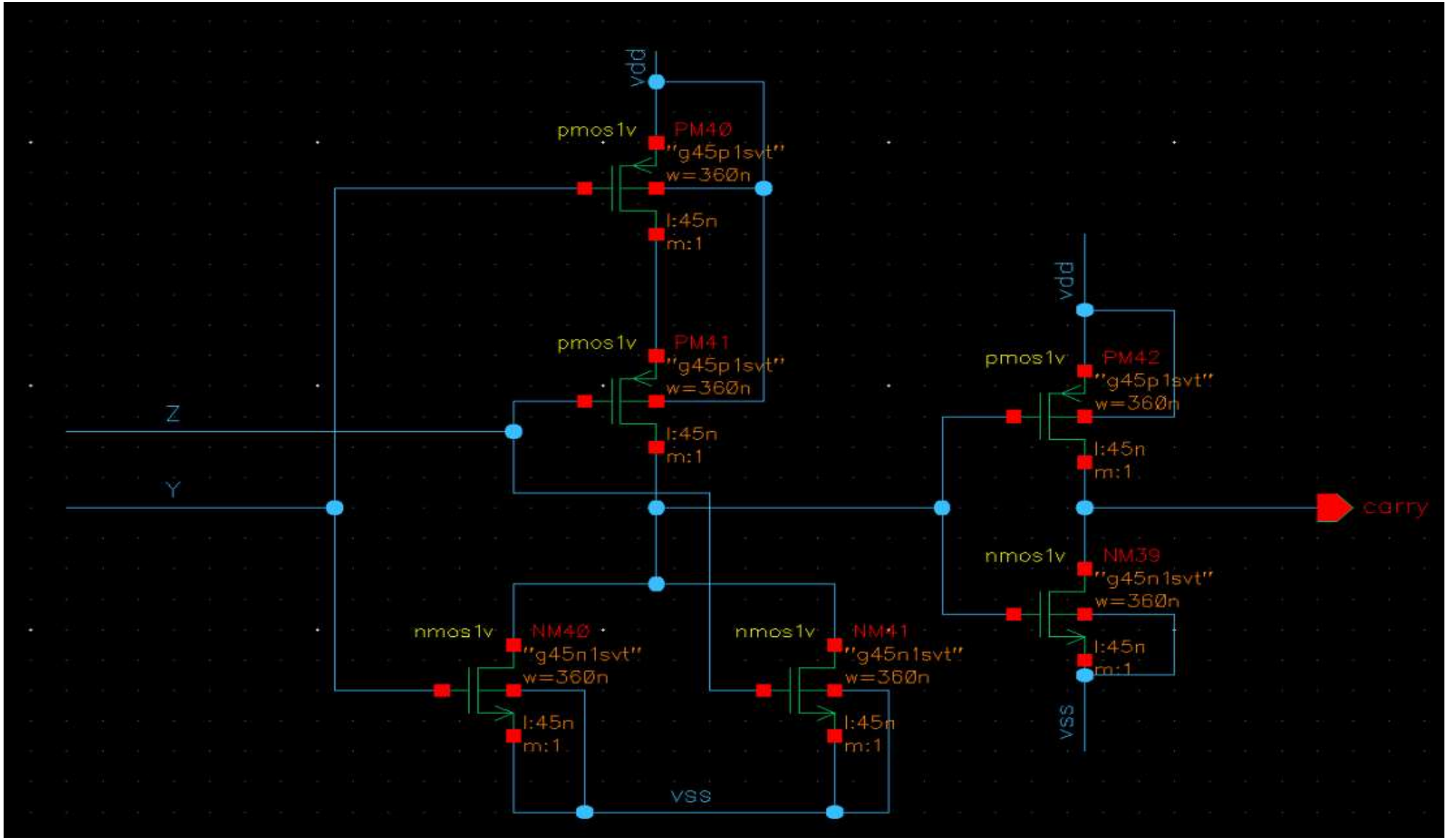

LAYOUT – FULL ADDER

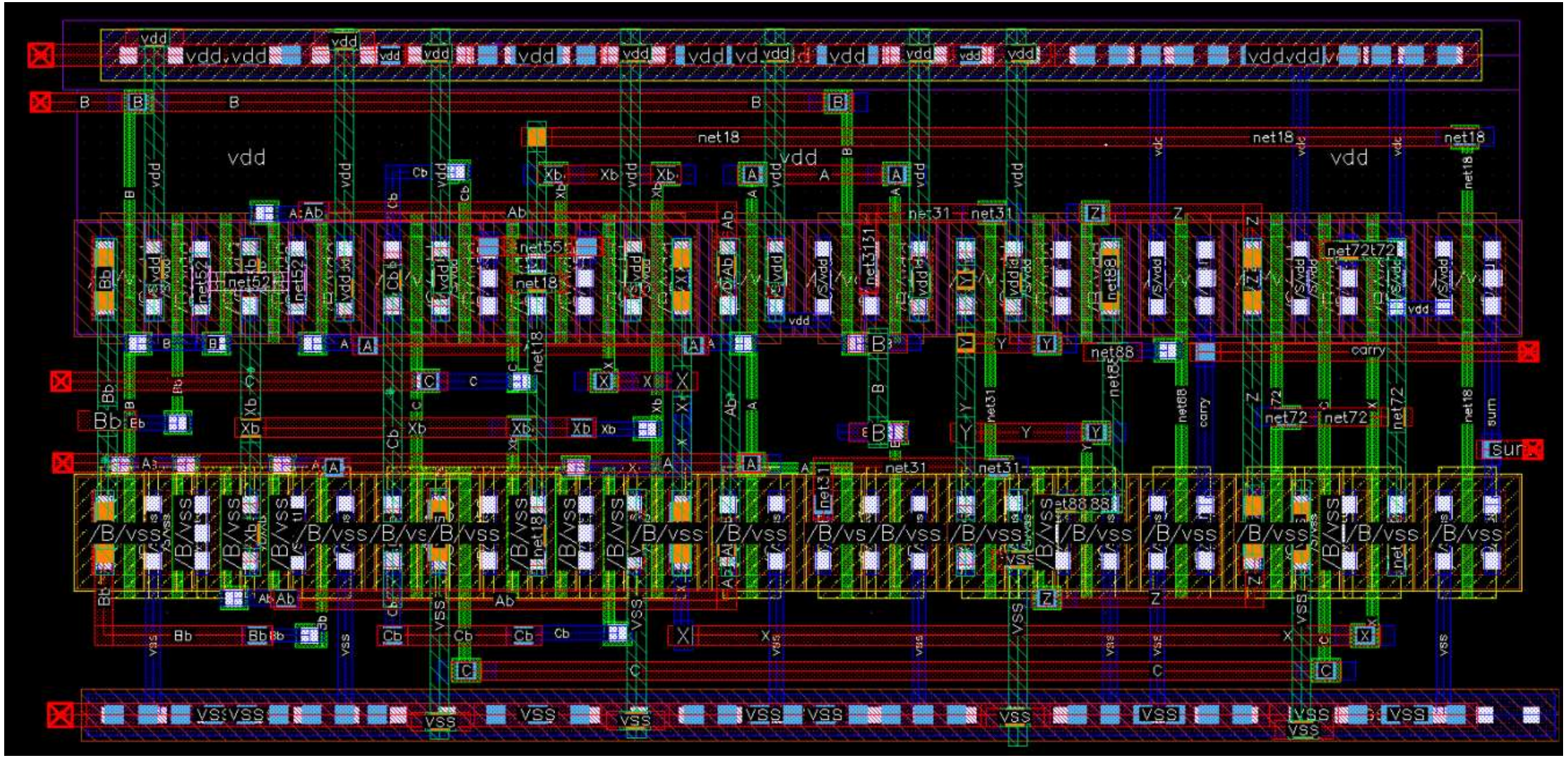

DRC & LVS RESULTS – FULL ADDER

